


1.2.V Dioden/Aufnahme einer Kennlinie – Versuch

1.2.V.1 Ziele/Fragen

- Wie groß ist U_F bei $I_F = 10 \text{ mA}$?

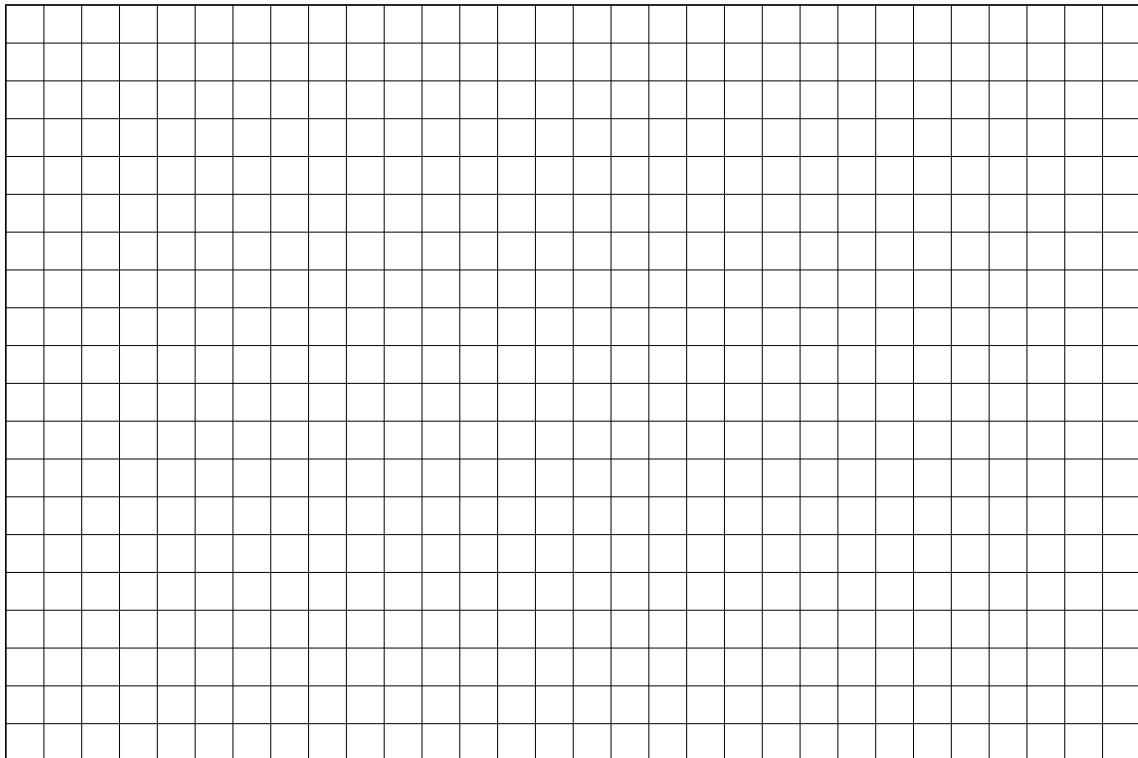
1.2.V.2 Aufbau

- Generator als Quelle für veränderliche Gleichspannung (-15 V bis 15 V), LED, Vorwiderstand $R_V = 470 \Omega$, Analog-Ampereometer, Digital-Voltmeter



1.2.V.3 Stückliste

Bez.	Element	Bez.	Element

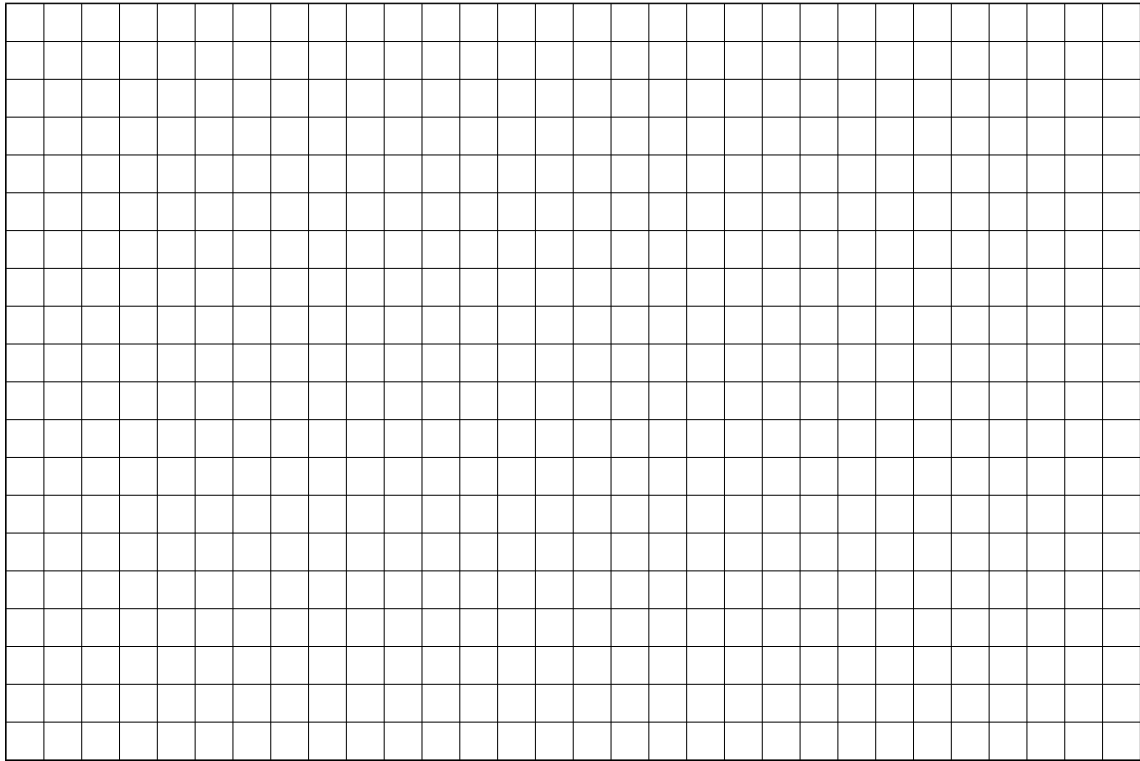1.2.V.4 Ergebnisse**1.2.V.5 Auswertung**
