

2.3.V Netzteil/Ladekondensator – Versuch

2.3.V.1 Ziele

- a) Wie hängt $U_{Br,p-p}$ von R_L und C_L ab?

2.3.V.2 Aufbau


- 12VAC-Quelle, Gleichrichter, Lade-C, Last-R, Oszilloskop bzw. Multimeter



2.3.V.3 Stückliste

Bez.	Element	Bez.	Element

2.3.V.4 Ergebnisse

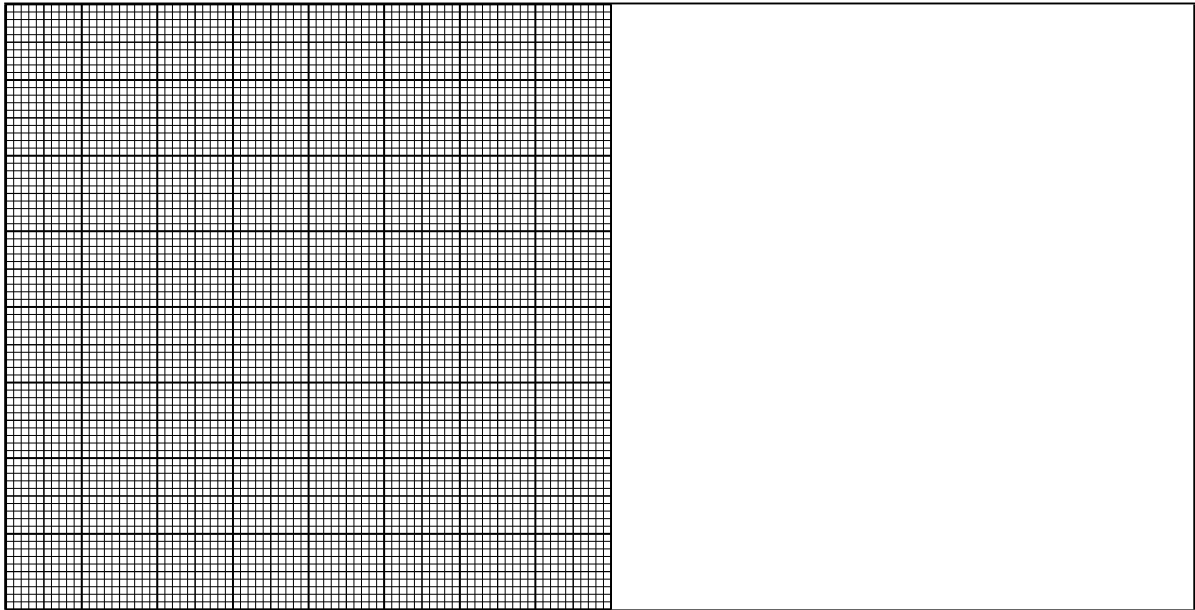

2.3.V.5 Auswertung
